# Lab2: 脉动阵列设计与实现

2019011112 无95 郑名宸

## 目录

### Lab2: 脉动阵列设计与实现

- 1 单个PE的设计及验证
  - 1.1 PE设计
  - 1.2 单个PE验证

### 2 Systolic 阵列的设计及验证

- 2.1 PE行的设计
- 2.2 PE行的验证
- 2.3 PE阵列设计
- 2.4 PE 阵列的验证

### 3 支持单层运算的加速器整体架构的设计及验证

- 3.1 整体架构的设计
- 3.2 整体架构的验证
  - 3.2.1 buffer的编写
  - 3.2.2 controller测试
    - 1 状态INPUTSW和INPUTSA
    - 2 INPUTW 和INPUTA状态
    - 3 CALCULATE状态
    - 4 output
    - 5 RETURN状态

### 4 思考题


- 4.1 如何设计支持多层,对硬件架构有什么影响?
- 4.2. batchsize>1的时应该如何设计硬件架构?
- 4.3 限于时间,目前的加速器主要由有限状态机控制器来完成控制。在实际的硬件中,需要使用指令对加速器进行控制。针对脉动阵列架构,我们需要设计怎样的指令集?对应到硬件,需要增加/修改哪些硬件模块?

## 1单个PE的设计及验证

### 1.1 PE设计
 
### 设计图如下

```
1 有控制信号5个
    reg RESET;
3 reg CLK;
                                   // enable signal for the accelerator; high
4 reg EN;
   for active
                                   // weight select for read or use
5 reg SELECTOR;
6 reg W_EN;
                                   // enable weight to flow
7 数据流6个
8 input:
9 wire signed[7:0]active_left,
10 wire signed[15:0]in_sum,
wire signed[7:0]in_weight_above,
12 output:
13 reg signed[7:0]active_right,
14 reg signed[15:0]out_sum,
15 wire signed[7:0]out_weight_below
```



## 1.2 单个PE验证


testbench如附件pe\_testbench.v

仿真结果如下:

可以看到下面四部分验证结果都正确

 - 1) 计算一个权重与激活值的乘法结果,
- 2) 部分和的累加与存储,
- 3) 权重的写入、互换,
- 4) 权重与多个输入计算时,输入和部分和的传播是否正确。

可以看到改变selector可以切换weight的register,且数据流流动正常



# 2 Systolic 阵列的设计及验证

## 2.1 PE行的设计

要特别设计的是最左边的PE,当gi==0,输入是active\_left,其余的都是接在左边PE的active\_right,有代码如下

```
1
    genvar gi;
 2
    generate
 3
        for(gi = 0; gi < 16; gi = gi + 1) //16 PE
4
        begin:label
 5
            // some reg/wire variables for each PE
 6
            // .....
            if(gi == 0)begin
8
                PE PE_unit(
9
                 .CLK(CLK),
10
                 .RESET(RESET),
11
                 .EN(EN),
12
                 .SELECTOR(SELECTOR),
```


```
13
                 .W_EN(W_EN),
14
                 // ....
                 .active_left(active_left),
15
                 .active_right(active_right[7:0]),
16
17
                 .in_sum(in_sum[15:0]),
18
                 .out\_sum(out\_sum[15:0]),
19
                 .in_weight_above(in_weight_above[7:0]),
                 .out_weight_below(out_weight_below[7:0])
20
21
                 );
22
             end
23
             else begin
24
                 PE PE_unit(
25
                 .CLK(CLK),
26
                 .RESET(RESET),
27
                 .EN(EN),
28
                 .SELECTOR(SELECTOR),
29
                 .W_EN(W_EN),
30
                 // .....
                 .active_left(active_right[gi*8-1:(gi-1)*8]),
31
32
                 .active_right(active_right[(gi+1)*8-1:gi*8]),
33
                 .in_sum(in_sum[(gi+1)*16-1:gi*16]),
                 .out\_sum(out\_sum[(gi+1)*16-1:gi*16])\,,
34
35
                 .in_weight_above(in_weight_above[(gi+1)*8-1:gi*8]),
                 .out_weight_below(out_weight_below[(gi+1)*8-1:gi*8])
36
37
                 );
38
             end
39
40
        end
```

## 2.2 PE行的验证

testbench如附件pe\_row\_testbench.v

- 1) 一个输入与一行权重按照脉动阵列的方式多个周期的脉动计算,以及输出的传递;
- 2) 多个输入与一行权重的脉动阵列结果,以及输出的脉动传递;
- 3) 同时进行权重值的向下传递,与使用另一权重值的计算。

仿真

 

## 2.3 PE阵列设计

要特别设计的是最上边的PE row,当gi==0,输入是in\_sum,in\_weight\_above,其余的都是接在上边边PE\_row的out\_sum和out\_weight\_below,有代码如下

```
wire [num1*8*num2-1:0]out_weight_below;
1
 2
    wire [num1*16*num2-1:0]out_sum;
 3
    // generate of every PE row
4
    genvar gi;
    generate
 6
        for(gi = 0; gi < num1; gi = gi + 1) //16 row
 7
        begin:label
8
            // some reg/wire variables for each row
9
            // .....
10
            if(gi == 0)begin
                 PE_row #(.num(num2))PE_row_unit(
11
12
                 .CLK(CLK),
13
                 .RESET(RESET),
14
                 .EN(EN),
15
                 .SELECTOR(SELECTOR),
16
                 .W_EN(W_EN),
17
                 // ....
18
                 .active_left(active_left[7:0]),
19
                 .in_sum(in_sum),
20
                 .out_sum(out_sum[num2*16-1:0]),
                 .in_weight_above(in_weight_above),
21
22
                 .out_weight_below(out_weight_below[num2*8-1:0])
23
                 );
24
            end
25
            else begin
26
                 PE_row #(.num(num2))PE_row_unit(
27
                 .CLK(CLK),
28
                 .RESET(RESET),
```


```
29
                 .EN(EN),
30
                 .SELECTOR(SELECTOR),
31
                 .W_EN(W_EN),
32
                // .....
33
                 .active_left(active_left[(gi+1)*8-1:gi*8]),
                 .in_sum(out_sum[num2*16*gi-1:num2*16*(gi-1)]),
34
35
                 .out_sum(out_sum[num2*16*(gi+1)-1:num2*16*gi]),
                 .in_weight_above(out_weight_below[num2*8*gi-1:num2*8*(gi-1)]),
36
37
                 .out_weight_below(out_weight_below[num2*8*(gi+1)-1:num2*8*gi])
38
39
            end
40
41
        end
```

## 2.4 PE 阵列的验证


testbench如附件pe\_array\_testbench.v

为了方便验证,将阵列设为2\*2来进行验证

 - 1) 2x2矩阵权重值的初始化;
- 2) 验证矩阵乘AxB=C, 其中A,B均为2x2的矩阵;




 3)验证在计算的同时,进行另一矩阵D的初始化,初始化完使用W\_EN让weight流动停下来方便检查。



## 3 支持单层运算的加速器整体架构的设计及验证

## 3.1 整体架构的设计

 

### 整体架构如上图,具体设计如下

- 1 buffer分配:
- 2 使用sram作为buffer,原本想用fifo作为buffer,但是readmemb使用sram比较方便
- 3 因为buffer总共是32kb, 我将容量均分,
- 4 | weight-buffer, input Activation Buffer, output activation buffer各10kb

具体的状态机如下面的controller state,我采用大循环和小循环状态来控制,大循环是从外面的DRAM 读入数据到share buffer,接着计算,小循环是重复计算直到当前载入share buffer的数据都算完了,接着跳回大循环。

- 1 controller状态:
- 2 STATE:
- 3 IDLE //初始idling的状态加上变量初始化


```
INPUTSW //从外面dram载入weight到share buffer
4
             //从外面dram载入activate到share buffer
5
   INPUTSA
             //share buffer 到 activate buffer
   INPUTA
6
             //share buffer 到 weight buffer,此时,可以将weight流入PE阵列
7
   INPUTW
8
   OUTPUT-BUFFER //将output输出到share buffer
9
   CALCULATE //脉动阵列计算,
10
             //此时weight 可以继续加载
             //载入share buffer的状态
11
   INPUTS
12
   OUTPUTS
             //将share buffer里面的output输出到.MEM
13
   RETURN
             //如果share buffer的数据没有用完,则回到状态input weight
              //如果share buffer的数据用完,则到回到状态IDLE,此时把output buffer的数
14
   据输出到module外
```

### 3.2 整体架构的验证
 
### 3.2.1 buffer的编写

首先是activate\_buffer的编写,我以sram为基础将shifter的操作直接加在了里面,

仿真文件为shifter\_testbench.v,下面尝试输入三行的数据,成功shift了




其他的buffer则是使用sram,因为上面等同测试过了,所以不再验证

### 3.2.2 controller测试

### 1 状态INPUTSW和INPUTSA

首先是状态INPUTSW,通过testbench输入的地址,动态的调整activate和weight在share buffer的存入 大小,下图可以看见,weight正常输入了share buffer的指定位置,同理inputsa输入activate进入share buffer也同理。

testbench见附件controller\_testbench.v

 


### 2 INPUTW 和INPUTA状态

接着是share buffer到weight buffer和activate buffer的通路。

值得一提的是,当操作share buffer 到 input buffer时,可以同时将weight流入PE阵列

下图1可看见,成功从share到weight buffer

 下图2可看见,成功从share到input buffer,并且成功完成shifter的操作testbench见附件controller\_testbench.v



#### 3 CALCULATE状态

此状态和上面测试pe array一样,这边确认out sum final有输出



 
#### 4 output

最后输出如下,之后再过个shifter即可将平行四边形的output矫正



我将逆shifter和output buffer融合后可以方便算出,此外我还将量化的取前8位的操作也融合在了output buffer中。输出变为下图



### 5 RETURN状态

重复的状态机

如果share buffer的数据没有用完,则回到状态input weight

如果share buffer的数据用完,则到回到状态input share buffer,此时把output buffer的数据输出到 module外面

## 4 思考题

### 4.1 如何设计支持多层,对硬件架构有什么影响?

如果要支持多层的网络卷积,本质上卷积就是一种矩阵操作运算,如果采用的是这样的脉动阵列,我觉得是controller和buffer要适当的调整,因为不同网络层的特点是不一样的,比如对于super resolution 这种任务,他的层一般是activation会特别大,但weight会比较小。对于classification的网络,一般weight量会特别大。因此如果某些需求特别极端,可能需要适当增加buffer大小。接着是如果要适应不同的层的需求,controller不能再是状态机的模式,可能需要变为指令的方式,用以适应不同的任务。

## 4.2. batchsize>1的时应该如何设计硬件架构?

如果batchsize大于1,等同是activate增加了,此时如果要保持同样的时间算完,可以增加脉动阵列的核数。然而我觉得这样并不本质,也可以使用同样的架构,但就是多算几次而已。因此我觉得现在的硬件架构是可以做的。

4.3 限于时间,目前的加速器主要由有限状态机控制器来完成控制。 在实际的硬件中,需要使用指令对加速器进行控制。针对脉动阵列架 构,我们需要设计怎样的指令集?对应到硬件,需要增加/修改哪些 硬件模块?

如果需要改成由指令来对加速器进行控制,主要就是controller需要做改变。

首先是硬件模块上的改动,会像cpu一样,需要一个instruction memory来储存指令。

再来是指令集的设置。可以仿造现在的状态机,将状态转化为指令,但不同的是,我现在写的状态机的参数是写死的,像是一次载入share buffer的数据量是固定的,但如果是指令的方式,可以形成带参数的模式,方便来适应不同的任务。